


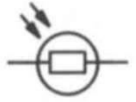

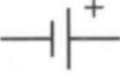













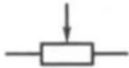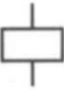

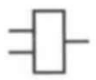


ТЕМА 6. Основи електромонтажних робіт (16 год)

Урок №24. Умовні позначення на електричних схемах.


Умовні позначення на електричних схемах. Класифікація електричних схем. Читання електричних схем.

Умовні позначення на електричних схемах.

Елемент	Умовне позначення	Елемент	Умовне позначення
Лінія електричного зв'язку		Транзистор	
Контакти рознімного з'єднання штир		Фотоелемент	
гніздо		Джерело живлення	
Вимикач		Вимірювальний прилад: амперметр	
Запобіжник плавкий		вольтметр	
Лампа розжарювання		Електричний дзвінок	
Резистор постійний		Гучномовець	
змінний		Котушка індуктивності	
Конденсатор постійної ємності		Трансформатор	
змінної ємності		Електромагніт	
Діод		Логічний елемент	

Принципова електрична схема розподільної шафи електроживлення навчального закладу

РЩ 0,4 кВ №1

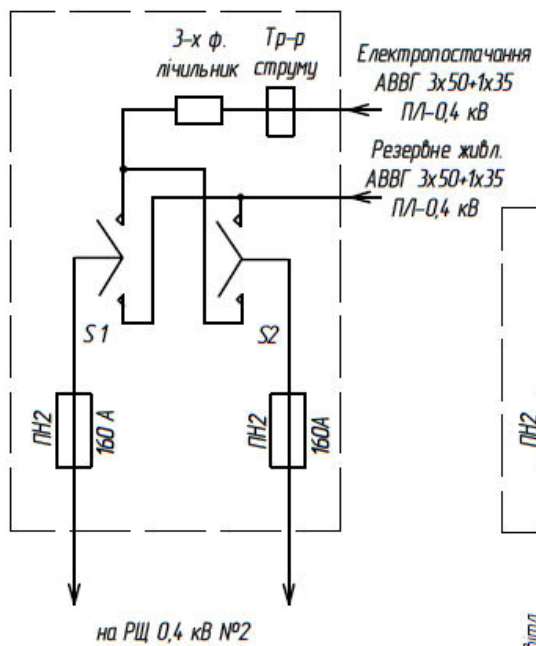

РЩ 0,4 кВ №2

